

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ И СХЕМОТЕХНИКЕ

Варианты заданий к лабораторной работе № 1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

Вариант	Тип транзистора	Вариант	Тип транзистора
1	2N2608	6	2N3458
2	2N2609	7	2N3459
3	2N4381	8	2N3684
4	2N5018	9	2N3685
5	2N5019	10	2N3686

Если нужного типа транзистора нет в вашей версии программы, то выбирайте соседний.

Варианты заданий к лабораторной работе №2 СУММИРУЮЩИЕ И ВЫЧИТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Вариант	1	2	3	4	5	11	12	13	14	15
1. Рис. №	1.6	3	7.6	9	10	1.6	3	7.6	9	10
2. n=	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
3.Пример:	4+3	9+5	5+6	7+10	2+7	10+6	6+4	5+11	5+5	12+8
5. n=	4	3	4	3	2	3	4	3	4	3
5.Перенос	парал.	посл.	парал.	посл.	парал.	посл.	парал.	посл.	парал.	посл.
Цвет	крас- ный	си- ний	зеле- ный	жел- тый	белый	жел- тый	зеле- ный	си- ний	крас- ный	белый

Варианты заданий к лабораторной работе №3 ДВОИЧНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Вариант	Схемы	Скриншоты со значениями на счетчиках	Цвет индикаторов
6	Рис.1 и рис.3	3 и 8	синий
7	Рис.2 и рис.4	7 и 12	зеленый
8	Рис.1 и рис.4	5 и 9	красный
9	Рис.2 и рис.3	12 и 4	желтый
10	Рис.1 и рис.2	3 и 8	оранжевый