

Лабораторная работа № 2

Суммирующие и вычитающие устройства

Цель работы: Получение теоретических знаний по схемотехническому проектированию наиболее распространенных суммирующих и вычитающих устройств, а также приобретение практических навыков по сборке их схем.

Краткие теоретические сведения

Сумматор (Summator, Adder) – комбинационное логическое устройство, выполняющее арифметическое сложение чисел, представленных в виде двоичных кодов. Сумматоры применяются в цифровой технике и используются как самостоятельно, так и в составе арифметико-логических устройств. На принципиальных схемах сумматор обозначается буквами SM. Сумматоры подразделяются на неполные (полусумматоры – Half Adder) и полные сумматоры (Full Adder).

Полусумматор (обозначается HS) является простейшим суммирующим устройством, таблица истинности, логическая схема и условное обозначение которого приведены на рис.1.

 


Рис.1. Таблица истинности (а), логическая схема (б) и условное обозначение (в) одноразрядного полусумматора

Полусумматор HS осуществляет арифметическое сложение двух одноразрядных чисел A и B по правилам суммирования двоичных чисел: $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$, $1 + 1 = 10$. В результате сложения для каждого разряда получаются две цифры: сумма S для этого разряда и значение переноса P, которое переносится в следующий старший разряд. При **арифметическом** сложении двух чисел ($1 + 1$) результат оказывается двухразрядным двоичным числом ($10_2 = 2_{10}$). В этом случае сумма $S = 0$, а 1 переносится в старший разряд ($P = 1$).

Следует отметить, что при логическом сложении этих двух чисел результат суммирования будет 1, так как согласно правилам алгебры логики $x \vee x = x$. Это обстоятельство не позволяет применить для арифметического суммирования логический элемент ИЛИ, а требует разработки специальных устройств. Из таблицы истинности (рис.1.а) следует, что арифметическая сумма S чисел A и B и сигнал переноса P определяются выражениями:

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B, \quad P = A \cdot B. \quad (1)$$

В выражении (1) сумма S представляет собой функцию алгебры логики


неравнозначности, выполняет логическую операцию суммирования по модулю два и реализуется интегральной микросхемой ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. Сигнал переноса в старший разряд $P = A \cdot B$ появляется на выходе только тогда, когда на входы A и B поданы единицы, данная операция умножения (конъюнкции) реализуется логическим элементом 2И. Таким образом, полусумматор имеет два входа и выхода (см. рис.1). Такие схемы предназначены для арифметического сложения двух одноразрядных чисел и используется только для суммирования младших разрядов.

Одноразрядный полный сумматор SM (рис.2.б) отличается от полусумматора HS тем, что он имеет три входа (два слагаемых и перенос P_i из предыдущего i -го разряда), а также два выхода (суммы S и переноса P в следующий старший разряд). Его таблица истинности и условное обозначение приведены на рис.2.

Рассмотрим **метод проектирования (синтез)** полного одноразрядного сумматора, осуществляющего суммирование трех переменных A , B и P_i . При этом если на входе SM суммируются числа типа $(1 + 1)$, то на выходе SM необходимо осуществить перенос P полученной единицы в следующий разряд, а также осуществить прием сигнала переноса P_i , поступившего из i -го предыдущего разряда.

Входы			Выходы	
A	B	P_i	S	P
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

a

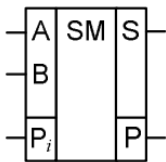

б

Рис.2. Таблица истинности (а) и условное обозначение (б) одноразрядного сумматора

По данным таблицы истинности (рис. 2.а) запишем логические выражения для значений суммы S и переноса P , и минимизируем их аналитическим методом, используя законы и правила алгебры логики:

$$S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot P_i + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{P}_i + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{P}_i + A \cdot B \cdot P_i =$$

$$= \bar{P}_i(\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}) + P_i(\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B) = \bar{P}_i(A \oplus B) + P_i(\overline{A \oplus B}) = (A \oplus B) \oplus P_i, \quad (2)$$

$$P = \bar{A} \cdot B \cdot P_i + A \cdot \bar{B} \cdot P_i + A \cdot B \cdot \bar{P}_i + A \cdot B \cdot P_i =$$

$$= P_i \cdot (\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}) + A \cdot B \cdot (\bar{P}_i + P_i) = P_i(A \oplus B) + A \cdot B. \quad (3)$$

По выражениям (2) и (3) составим логическую схему двоичного полного одноразрядного сумматора SM (рис.3).

 


Рис.3. Схема одноразрядного полного сумматора

Представленная на рис.3 логическая схема сумматора реализована на логических элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (DD1 и DD2), а также схемы DD3, в состав которой входят элементы 2И и 2ИЛИ.

Многоразрядные сумматоры состояются из полных одноразрядных сумматоров и выполняют арифметическую операцию суммирования многоразрядных двоичных чисел $A = a_n a_{n-1} \dots a_0, B = b_n b_{n-1} \dots b_0$. По принципу обработки разрядов чисел многоразрядные сумматоры делятся на **последовательные** и **параллельные**.

В **последовательном многоразрядном сумматоре** сложение кодов осуществляется последовательно, т.е. поразрядно, начиная с младшего разряда с помощью одноразрядного сумматора на три входа. Достоинством последовательного многоразрядного сумматора является простота аппаратной реализации, а недостатком – достаточно большое время суммирования. На рис. 4 приведена схема последовательного двоичного n-разрядного сумматора. Такой сумматор требует минимальных аппаратных затрат, однако длительность операции сложения пропорциональна разрядности чисел. Поэтому последовательные сумматоры можно использовать в относительно медленнодействующих устройствах.

 


Рис.4. Схема последовательного n-разрядного сумматора

В **параллельном многоразрядном сумматоре** достигается более высокое быстродействие, т.к. суммируемые коды поступают на входы сумматора одновременно по всем разрядам. Обычно в ЭВМ используют обработку данных параллельно по разрядам. По способу формирования сигнала переноса параллельные многоразрядные сумматоры подразделяют на **сумматоры с последовательным, параллельным и групповым переносом**. Выбор схем переноса диктуется требуемым быстродействием сумматора.

На рис. 5 показан пример построения из n одноразрядных сумматоров

одного параллельного n -разрядного сумматора с **последовательным переносом**. Данный многоразрядного сумматор имеет $2n$ входных разрядных линий a_i и b_i для приема цифр двоичных разрядов слагаемых, n выходных линий S_n разрядов суммы, выход переноса P_n из старшего разряда и вход переноса P_0 на младший разряд сумматора. В рассмотренной схеме перенос выполняется последовательно из разряда в разряд, что занимает некоторое время. Максимальное по времени суммирование получается в том случае, когда перенос, возникший в первом разряде, распространяется по всем разрядам (например, при сложении кодов 11...11 и 00...01). При суммировании многоразрядных чисел это время оказывается значительным и именно оно определяет время суммирования.

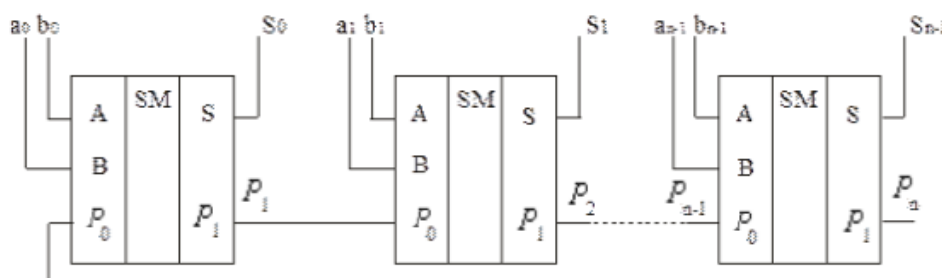


Рис.5. Схема параллельного n -разрядного сумматора с последовательным переносом

Для повышения быстродействия в многоразрядных сумматорах применяют **параллельное формирование переносов** в специальных блоках ускоренного переноса.

В многоразрядных сумматорах **увеличение разрядности** достигается путем каскадирования SM. При этом выход переноса P младшего разряда соединяют с входом переноса P_i старшего разряда. При работе многокаскадного сумматора в режиме суммирования на вход переноса младшего разряда подается логический 0. В этом случае младший разряд микросхемы DD1 может быть полусумматором. Принцип каскадирования трех 2-разрядных сумматоров показан на рис.6.

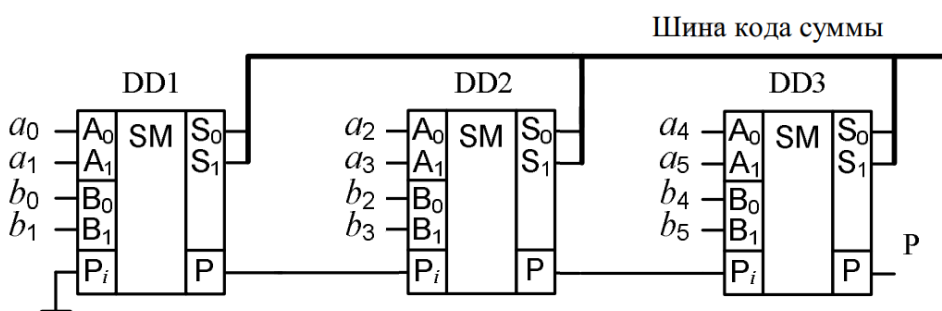


Рис.6. Схема каскада из трех 2-разрядных сумматоров (для получения 6-разрядного сумматора)

Простейшим вычитающим устройством является **полувычитатель**, который осуществляет арифметическое вычитание двух одноразрядных чисел A и B в двоичном коде. Составим таблицу истинности одноразрядного полувычитателя (см. рис.7.а) с учетом того, что в случае вычитания чисел $(0 - 1)$ на выходе результат $R = 1$, а на выходе займа Z будет сформирована единица.

 


Рис.7. Таблица истинности (а) и логическая схема (б) одноразрядного полувычитателя

Из таблицы истинности (рис.7.а) следует, что разность R двух чисел A и B , а также сигнал переноса займа в старший разряд Z будут определяться логическими выражениями:

$$R = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B, \quad Z = \bar{A} \cdot B. \quad (4)$$

Логическая схема полувычитателя (рис.7.б) составлена согласно выражениям (4) и реализована на логических элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, инвертора НЕ и умножителя 2И.

Полный вычитатель на схемах обозначается буквами SUB (Sutraktor). Рассмотрим логический синтез полного одноразрядного вычитателя, который функционирует в соответствии с таблицей истинности, приведенной на рис. 8.а. На рис. 8.б показано условное обозначение одноразрядного полного вычитателя.



Рис.8. Таблица истинности (а) и условное обозначение (б) одноразрядного вычитателя

Одноразрядный полный вычитатель имеет три входа, на которые подаются входные сигналы: уменьшаемое число A , вычитаемое число B и займ Z_i . Сигнал займа Z_i поступает на вход старшего i -го разряда вычитателя. На выходе формируются сигналы разности двоичных чисел R и займа Z_i .

Значение разности двоичных чисел R определим, используя данные таблицы истинности (рис.8.а). Минимизируем полученное логическое выражение для разности R аналогично расчету суммы S по выражению (2):

$$R = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot Z_i + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{Z}_i + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{Z}_i + A \cdot B \cdot Z_i = A \oplus B \oplus Z_i. \quad (5)$$

Запишем согласно данным таблицы истинности (рис.8.а) логическое выражение для значений Z и минимизируем его аналитическим методом:

$$Z = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot Z_i + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{Z}_i + \bar{A} \cdot B \cdot Z_i + A \cdot B \cdot Z_i = \bar{A} \cdot (B \oplus Z_i) + B \cdot Z_i. \quad (6)$$

По выражениям (5) и (6) составим логическую схему одноразрядного полного вычитателя (см. рис. 9).

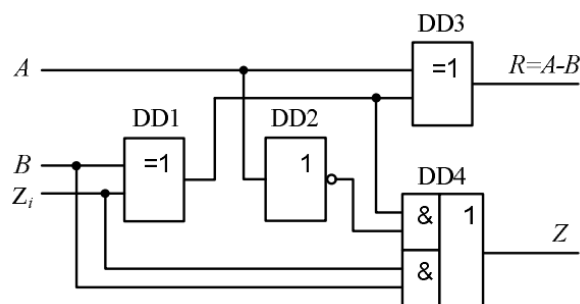


Рис.9. Схема одnorазрядного полного вычитателя

В цифровых устройствах находят применение комбинированные **сумматоры-вычитатели (SM-SUM)**. Они используются с целью упрощения схемной реализации при проектировании цифровых устройств, когда вместо отдельных схем сумматора и вычитателя используется комбинированная схема SM-SUB.

Рассмотрим принцип проектирования простой одnorазрядной схемы сумматора-вычитателя, используя свойства логического элемента **ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ** (сумматора по модулю два). Суммирование по модулю 2 входного сигнала A и постоянного управляющего сигнала $K = 0$ не инвертирует сигнал A , при значениях $K = 1$ осуществляется инверсия сигнала A .

Составим по ранее полученным выражениям (5) и (6) логическую схему одnorазрядного сумматора-вычитателя (см. рис. 10). В данной схеме в качестве DD1-DD3 используются логические элементы **ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ**.

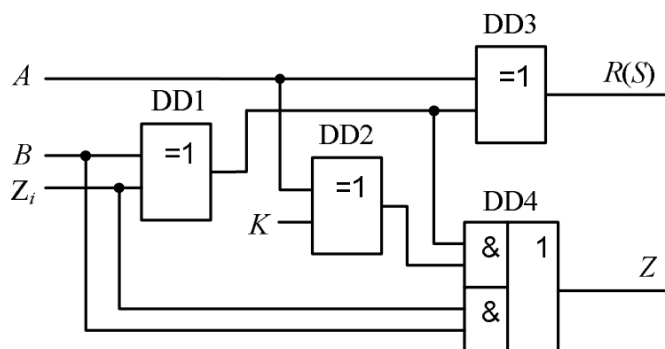


Рис.10. Схема одnorазрядного сумматора-вычитателя

Согласно выражению (6) в схеме SM-SUB в режиме вычитающего устройства в качестве DD2 необходимо применить инвертор. В данном варианте устройства используется логический элемент **ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ**, выполняющий роль схемы управления. При подаче на вход DD2 сигнала A и постоянного сигнала $K = 0$ схема DD2 будет повторять сигнал A . В этом случае схема SM-SUB аналогично схеме рис.3 будет выполнять операцию суммирования $S = A + B$. При подаче на вход DD2 единицы ($K = 1$) схема DD2 будет осуществлять инверсию сигнала A . В этом случае схема SM-SUB аналогично схеме рис.9 будет выполнять операцию вычитания чисел $R = A - B$.

Таким образом, вид выполняемой операции в рассмотренной схеме SM-SUB определяется значением управляющего сигнала K , что позволяет получить на выходе сигнал суммы S или разности R двух двоичных чисел.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Запустите программу Multisim (Electronics Workbench или любой аналог этой программы) и нарисуйте схему простейшего двоичного одноразрядного цифрового устройства, изображенного на рисунке (согласно своему варианту). Убедитесь в правильной работе схемы, сделайте скриншот схемы и составьте соответствующую таблицу истинности.
2. Разработайте и нарисуйте в программе Multisim схему двоичного многоразрядного сумматора с использованием базовых логических элементов согласно своему варианту.
3. Рассмотрите работу схемы при сложении чисел своего варианта и сделайте скриншот схемы.
Пример: $5 + 2 = 7$. После перехода из десятичной системы счисления в двоичную: $5_{10} = 101_2$; $2_{10} = 010_2$; $7_{10} = 111_2$. То есть после сложения на выходе сумматора должен быть получен двоичный код 111.
4. Поочередно подавая все возможные комбинации входных сигналов с помощью соответствующих ключей, убедитесь в правильной работе сумматора. Составьте соответствующую таблицу истинности.
5. Разработайте и начертите в программе Multisim схему двоичного многоразрядного параллельного сумматора с последовательным или параллельным переносом (согласно своему варианту) с использованием одноразрядных сумматоров (Full-Adder). Нарисуйте временные диаграммы его работы и сделайте скриншот схемы (с примером сложения чисел своего варианта).
6. Сделайте выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается полусумматор от полного сумматора?
2. Какие преимущества и недостатки имеют последовательные и параллельные сумматоры?
3. Как можно построить схему полного одноразрядного сумматора на базе схем полусумматоров?
4. Какие классификации сумматоров вам известны?
5. Как осуществляется сложение и вычитание многоразрядных чисел **в сумматоре**?
6. Чем отличаются схемы одноразрядных сумматора и вычитателя? Напишите и сравните их таблицы истинности.
7. Нарисуйте схему и объясните принцип работы последовательного сумматора.
8. Нарисуйте схему и объясните принцип работы 3-разрядного параллельного сумматора с последовательным переносом.
9. Нарисуйте схему и объясните принцип работы 2-разрядного параллельного сумматора с параллельным переносом.
10. Нарисуйте схему и объясните принцип работы 2-разрядного вычитающего устройства.
11. Опишите принцип работы одноразрядного сумматора-вычитателя, приведите его схему и напишите таблицу истинности.